# **All about Processors**

A closer look on what is inside a processing unit and how it works

#### **Philip Lukert**

**Universität des Saarlandes** 



# Übersicht

Motivation: Vom Transistor zum Computer


# Übersicht

- Motivation: Vom Transistor zum Computer
- Addierer aus Transistoren
- MIPS
- Prozessor
- Pipelining, ...
- Fragen / "Diskussion"

Can you imagine how transistors could be used in a circuit to add two numbers?

"Elektronische Schalter"

"Elektronische Schalter"

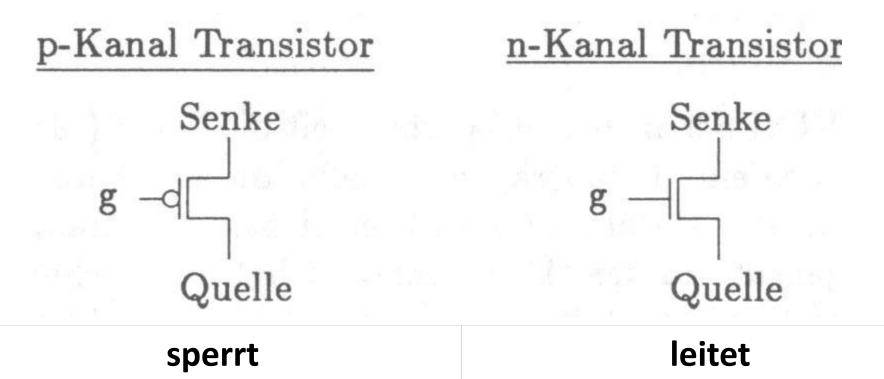


Author: Philip Lukert 6

wenn an g eine 1 angliegt


wenn an g eine 1 anliegt

Konstruktion von logischen Gattern

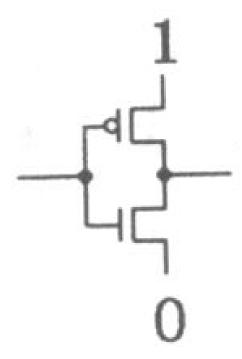
- Konstruktion von logischen Gattern
- Beispiel: NOT



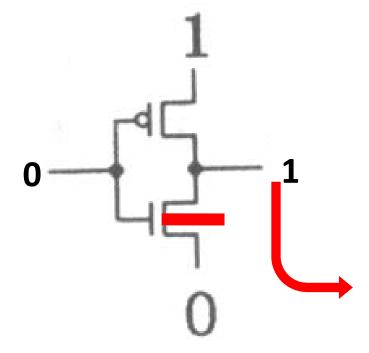
- Konstruktion von logischen Gattern
- Beispiel: NOT



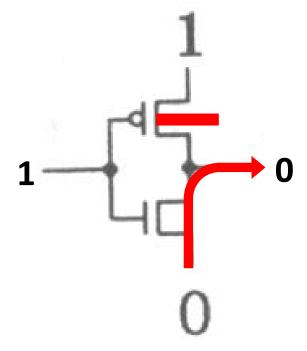- Konstruktion von logischen Gattern
- Beispiel: NOT



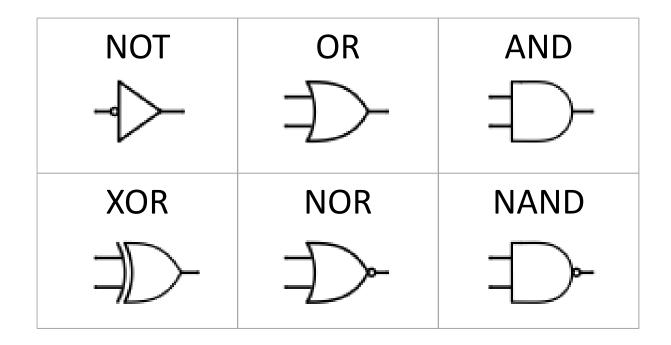- Konstruktion von logischen Gattern
- Beispiel: NOT
- Analog können weitere Gatter konstruiert werden:




• Ziel: Schaltkreis, der zwei Zahlen addiert

- Ziel: Schaltkreis, der zwei Zahlen addiert
- wie werden Zahlen repräsentiert?

- Ziel: Schaltkreis, der zwei Zahlen addiert
- wie werden Zahlen repräsentiert?
- können mit 0/1 kodiert werden (Binärdarstellung)
- Beispiel:  $9 = 8+0+0+1 \Rightarrow 1001$

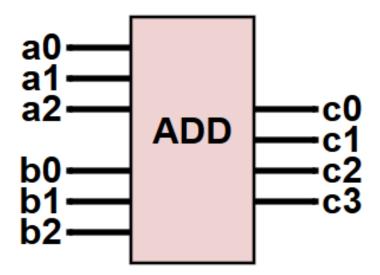- Ziel: Schaltkreis, der zwei Zahlen addiert
- wie werden Zahlen repräsentiert?
- können mit 0/1 kodiert werden (Binärdarstellung)
- Beispiel:  $9 = 8+0+0+1 \Rightarrow 1001$
- gesucht:




• Ansatz: Addierer für mit 1Bit konstruieren

Ansatz: Addierer für mit 1Bit konstruieren
 ⇒ Halbaddierer


| а | b | С  | dezimal |
|---|---|----|---------|
| 0 | 0 | 00 | 0+0=0   |
| 0 | 1 | 01 | 0+1=1   |
| 1 | 0 | 01 | 1+0=1   |
| 1 | 1 | 10 | 1+1=2   |

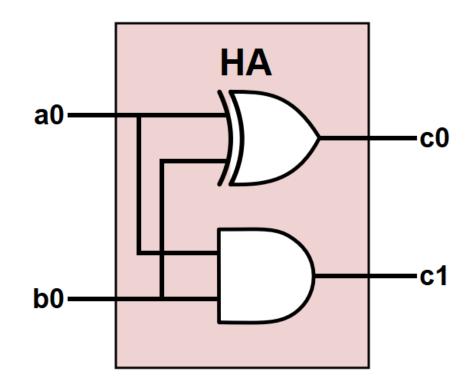Ansatz: Addierer für mit 1Bit konstruieren
 ⇒ Halbaddierer




| а | b | С  | dezimal |
|---|---|----|---------|
| 0 | 0 | 00 | 0+0=0   |
| 0 | 1 | 01 | 0+1=1   |
| 1 | 0 | 01 | 1+0=1   |
| 1 | 1 | 10 | 1+1=2   |

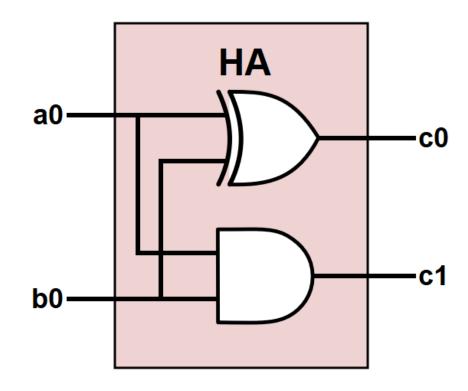- Ansatz: Addierer für mit 1Bit konstruieren
  ⇒ Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!



| а | b | С  | dezimal |
|---|---|----|---------|
| 0 | 0 | 00 | 0+0=0   |
| 0 | 1 | 01 | 0+1=1   |
| 1 | 0 | 01 | 1+0=1   |
| 1 | 1 | 10 | 1+1=2   |

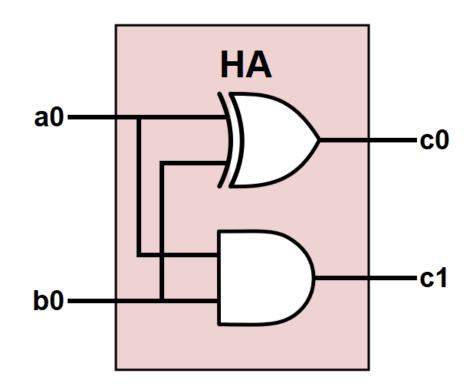- Ansatz: Addierer für mit 1Bit konstruieren
  - ⇒Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c<sub>1</sub> ist "Übertrag"



| а | b | С  | dezimal |
|---|---|----|---------|
| 0 | 0 | 00 | 0+0=0   |
| 0 | 1 | 01 | 0+1=1   |
| 1 | 0 | 01 | 1+0=1   |
| 1 | 1 | 10 | 1+1=2   |

- Ansatz: Addierer für mit 1-Bit konstruieren
  - ⇒Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c₁ ist "Übertrag"
- hintereinander-schalten von 1-Bit Addierern

- Ansatz: Addierer für mit 1-Bit konstruieren
  ⇒ Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c₁ ist "Übertrag"
- hintereinander-schalten von 1-Bit Addierern
- ein Eingangsbit mehr benötigt


- Ansatz: Addierer für mit 1-Bit konstruieren
  ⇒ Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c<sub>1</sub> ist "Übertrag"
- hintereinander-schalten von 1-Bit Addierern
- ein Eingangsbit mehr benötigt
  - ⇒Volladdierer

| а | b | С | out | dezimal |
|---|---|---|-----|---------|
| 0 | 0 | 0 | 00  | 0+0+0=0 |
| 0 | 0 | 1 | 01  | 0+0+1=1 |
| 0 | 1 | 0 | 01  | 0+1+0=1 |
| 0 | 1 | 1 | 10  | 0+1+1=2 |
| 1 | 0 | 0 | 01  | 1+0+0=1 |
| 1 | 0 | 1 | 10  | 1+0+1=2 |
| 1 | 1 | 0 | 10  | 1+1+0=2 |
| 1 | 1 | 1 | 11  | 1+1+1=3 |

- Ansatz: Addierer für mit 1-Bit konstruieren
  - ⇒Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c<sub>1</sub> ist "Übertrag"
- hintereinander-schalten von 1-Bit Addierern

• ein Eingangsbit mehr benötigt


⇒Volladdierer

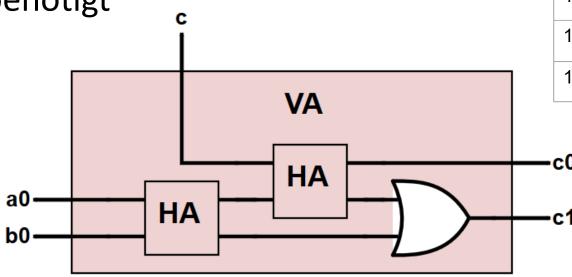

| а | b | С | out | dezimal |
|---|---|---|-----|---------|
| 0 | 0 | 0 | 00  | 0+0+0=0 |
| 0 | 0 | 1 | 01  | 0+0+1=1 |
| 0 | 1 | 0 | 01  | 0+1+0=1 |
| 0 | 1 | 1 | 10  | 0+1+1=2 |
| 1 | 0 | 0 | 01  | 1+0+0=1 |
| 1 | 0 | 1 | 10  | 1+0+1=2 |
| 1 | 1 | 0 | 10  | 1+1+0=2 |
| 1 | 1 | 1 | 11  | 1+1+1=3 |

• Ansatz: Addierer für mit 1-Bit konstruieren

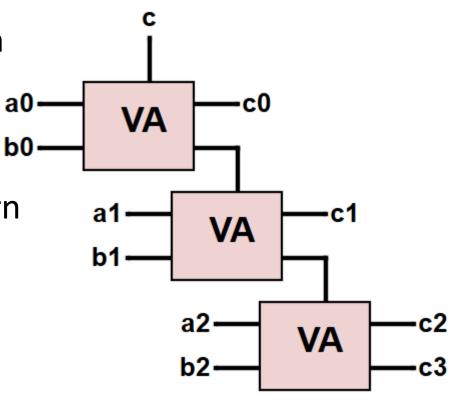- ⇒Halbaddierer
- c braucht 2 Bit!
- c₁ ist "Übertrag"
- hintereinander-schalten von 1-Bit Addierern
- ein Eingangsbit mehr benötigt
  ⇒Volladdierer
- n Volladdierer ⇒ n-Bit Addierer



kurze Einführung in die Programmiersprache

#### Code:

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$t0                 | 0                    |
| \$t1                 | 0                    |
| \$t2                 | 0                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$tO                 | 0                    |
| \$t1                 | 0                    |
| \$t2                 | 0                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:

| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 0          | 0          |  |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$tO                 | 0                    |
| \$t1                 | 4                    |
| \$t2                 | 0                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:

| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 0          | 0          |  |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$tO                 | 0                    |
| \$t1                 | 4                    |
| \$t2                 | 5                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:

| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 0          | 0          |  |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$t0                 | 9                    |
| \$t1                 | 4                    |
| \$t2                 | 5                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:

| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 0          | 0          |  |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$t0                 | 9                    |
| \$t1                 | 4                    |
| \$t2                 | 5                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:

| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 9          | 0          |  |

#### Code:

#### 32 Register:

| Name                 | Wert                 |
|----------------------|----------------------|
| \$tO                 | 9                    |
| \$t1                 | 4                    |
| \$t2                 | 5                    |
|                      |                      |
| \$sp (Stack Pointer) | 0x7fffeffc (Adresse) |

#### Arbeitsspeicher:


| Adresse | <br>0x7fffeff8 | 0x7fffeffc | 0x7ffff000 |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|
| Wert    | <br>0          | 9          | 0          |  |

# Prozessor


wie wird MIPS ausgeführt?


#### **Prozessor**

• Register File (32 Mips-Register)

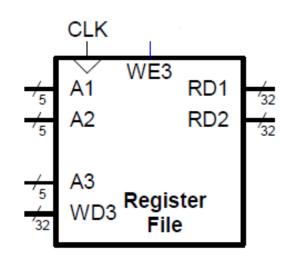


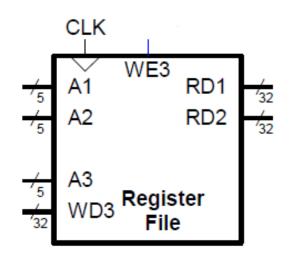- Register File (32 Mips-Register)
- Arbeitsspeicher:
  - Data-Memory




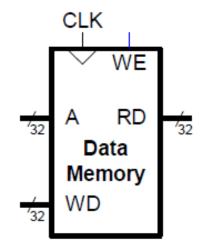

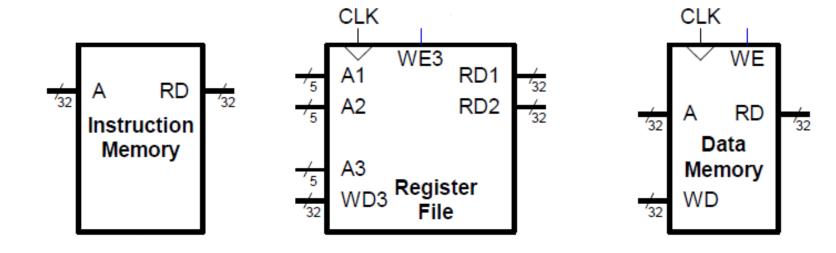
- Register File (32 Mips-Register)
- Arbeitsspeicher:
  - Data-Memory
  - Instruction-Memory




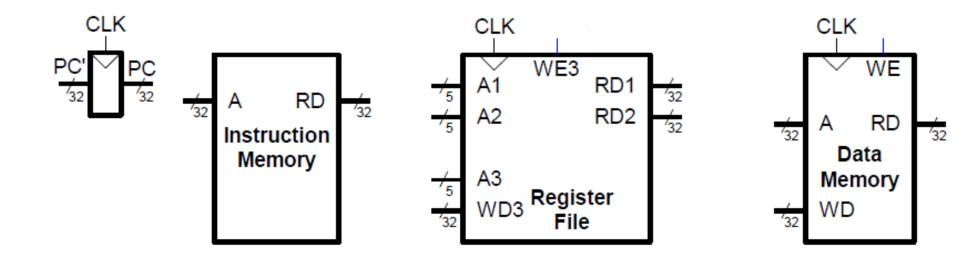
- Register File (32 Mips-Register)
- Arbeitsspeicher:
  - Data-Memory
  - Instruction-Memory
- PC (Program Counter)



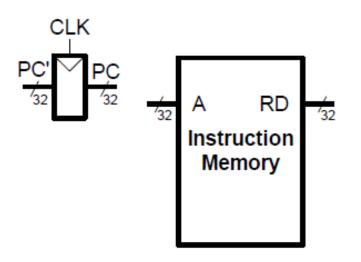
- Register File (32 Mips-Register)
- Arbeitsspeicher:
  - Data-Memory
  - Instruction-Memory
- PC (Program Counter)
- ALU (Arithmetic Logical Unit)




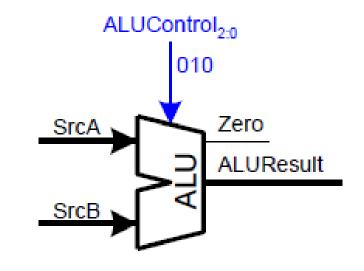

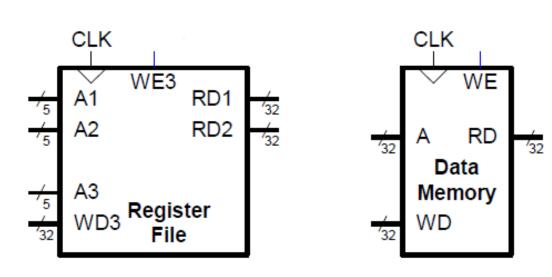



Instruction Fetch

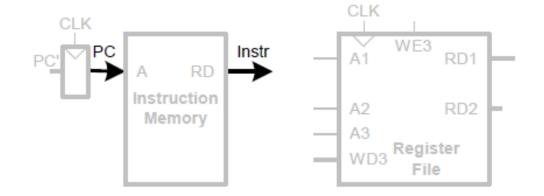

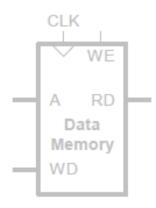


Register Fetch

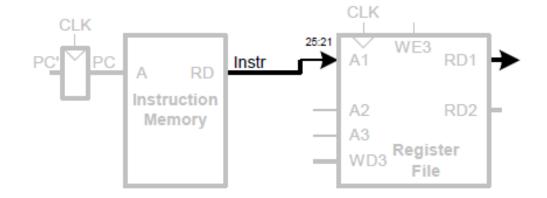

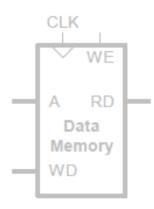


- Execute
- hier: immediate-Befehl

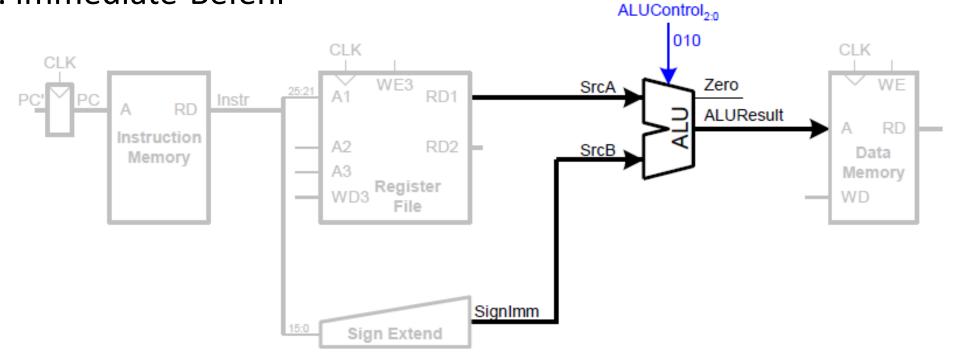


Register write back

• hier: aus dem Arbeitsspeicher

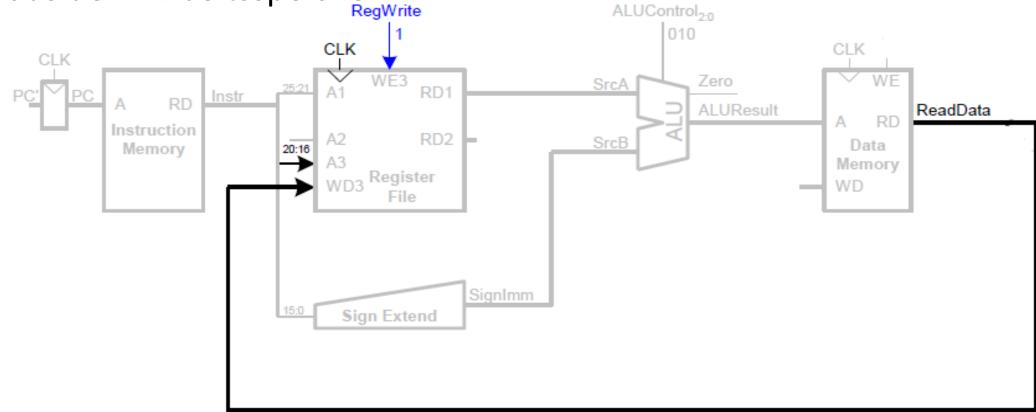


• PC erhöhen

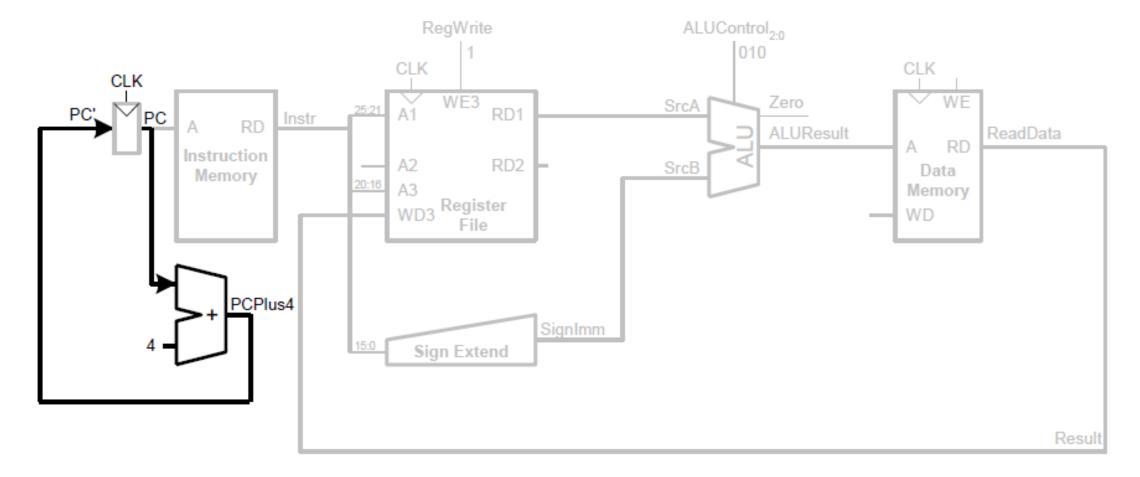



• zweites Register verwenden

• Ergebnis direkt abrufen

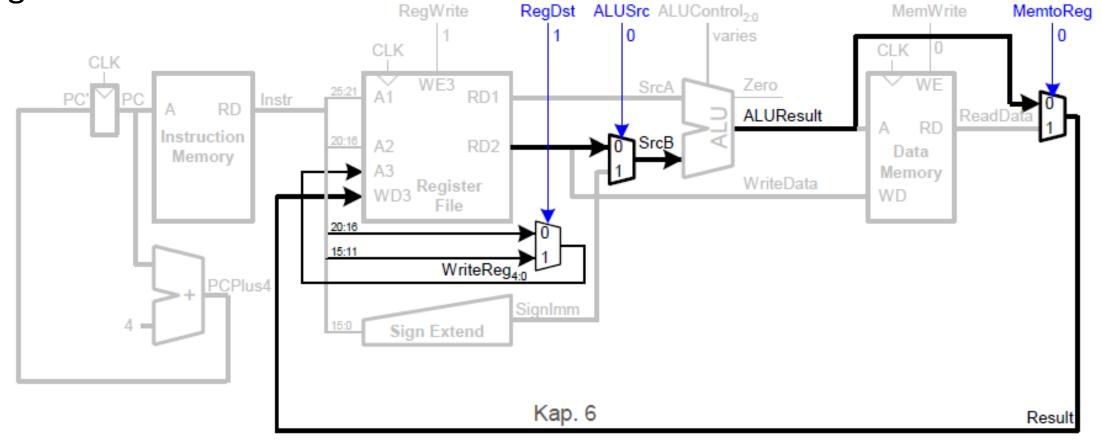

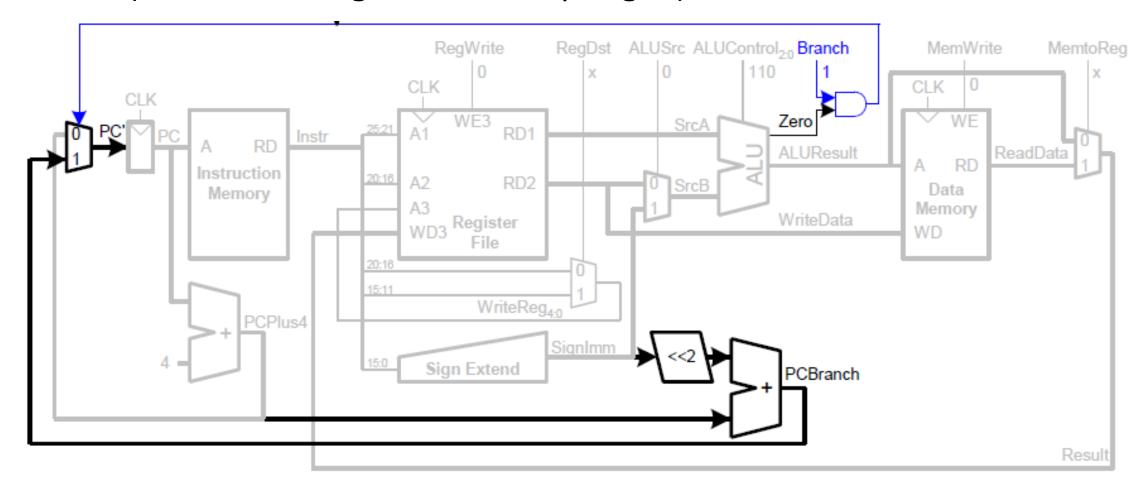• Branch (an andere Programmstelle springen)



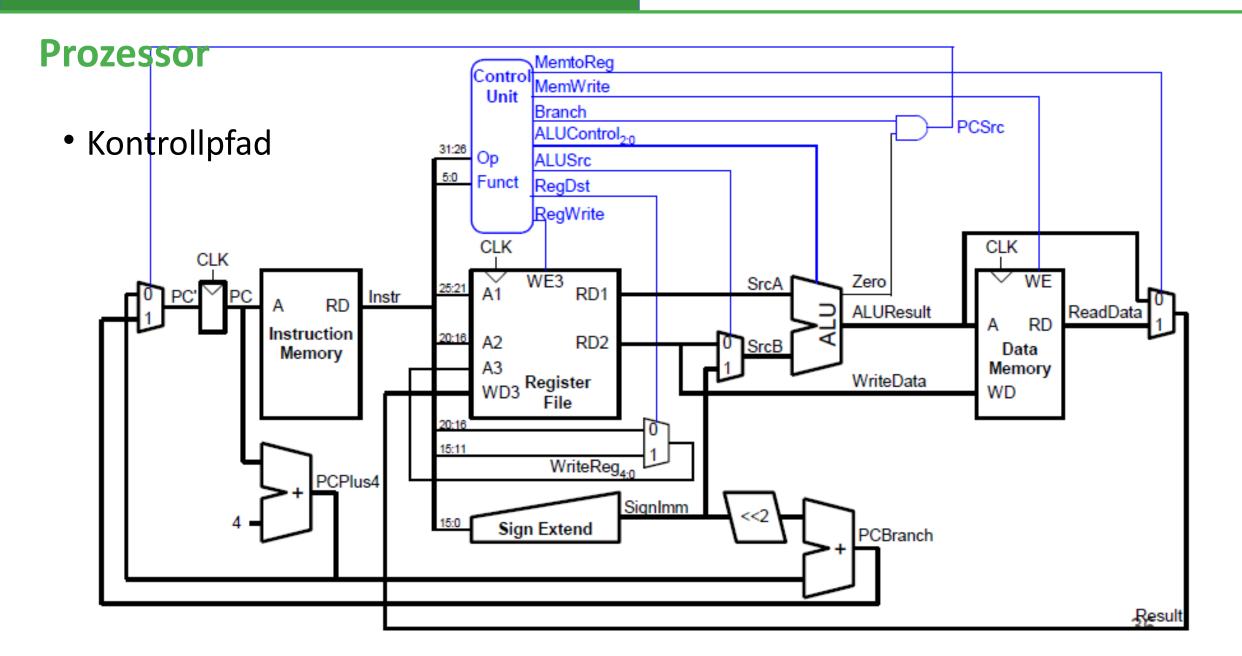

wie kann die Effizienz eines Prozessors erhöht werden?

- 5 Ausführungsstufen:
  - Instruction-Fetch
  - Register-Fetch
  - Execute
  - Memory-Access
  - Write-Back


- 5 Ausführungsstufen:
  - Instruction-Fetch
  - Register-Fetch
  - Execute
  - Memory-Access
  - Write-Back




- 5 Ausführungsstufen:
  - Instruction-Fetch
  - Register-Fetch
  - Execute
  - Memory-Access
  - Write-Back
- Ressourcen werden nicht verwendet



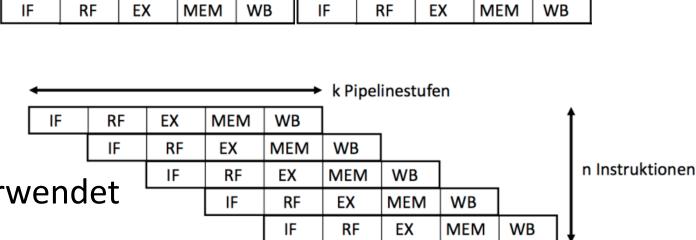- 5 Ausführungsstufen:
  - Instruction-Fetch
  - Register-Fetch
  - Execute
  - Memory-Access
  - Write-Back
- Ressourcen werden nicht verwendet



Register zur Speicherung benötigt

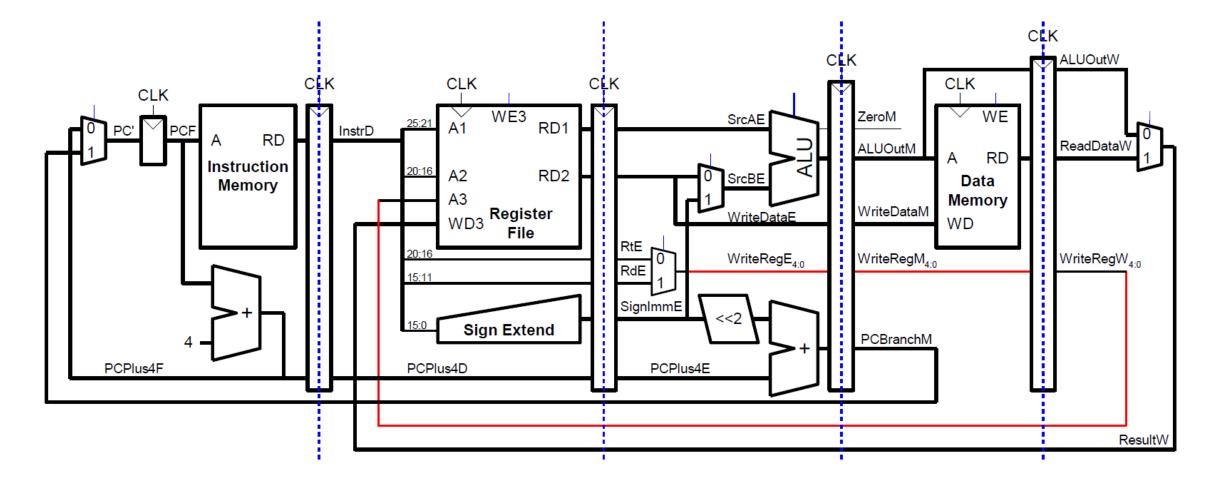

• Hazards beachten!!

- Hazards beachten!!
  - Read after write

- Hazards beachten!!
  - Read after write
  - Branch oder nicht?

- Hazards beachten!!
  - Read after write
  - Branch oder nicht?
- Lösungen:
  - no-operations einfügen

- Hazards beachten!!
  - Read after write
  - Branch oder nicht?
- Lösungen:
  - no-operations einfügen
  - einzelne Ergebnisse "vorschleusen"

-

- Hazards beachten!!
  - Read after write
  - Branch oder nicht?
- Lösungen:
  - no-operations einfügen
  - einzelne Ergebnisse "vorschleusen"
  - branch-prediction

# Fragen? Diskussion?

eventuell noch weitere Optimierungen

#### Literatur

- Alle Abbildungen: Vorlesung Systemarchitektur Uni Saarland, Jan Reineke
- Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface
- Computer Architecture: A Quantitative Approach
- Inside the Machine: An Illustrated Introduction to Microprocessors and Computer Architecture
- logische Schaltungen wurden mit www.digikey.de/schemeit gezeichnet